

---

*Einführung in die Informatik*

---

Bausteine und Schaltungen

Meik Teßmer

---

# Inhalt der Veranstaltung

Lernziele:

- ▶ Rechnen mit logischen Formeln
- ▶ Übertragung auf Bausteine
- ▶ Entwicklung einer komplexen Schaltung

# Wiederholung

- ▶ Umrechnung Dezimalsystem  $\rightarrow$  Dualsystem: Division mit Rest
- ▶ Rechnen im Dualsystem: 4 Grundrechenarten  
Trick bei der Subtraktion: Zweierkomplement
- ▶ Aussagenlogik: And ( $\wedge$ ), Or ( $\vee$ ), Not ( $\neg$ )
- ▶ Gesetze der Booleschen Algebra, DeMorgan

# Aussagenlogik

## ► Wahrheitstafel:

a	b	$\neg a$	$a \wedge b$	$a \vee b$
1	1	0	1	1
1	0	0	0	1
0	1	1	0	1
0	0	1	0	0

## ► alternative Schreibweise:

- Konjunktion = Multiplikation  $\rightarrow a \wedge b = a * b = ab$
- Disjunktion = Addition  $\rightarrow a \vee b = a + b$
- Negation  $\rightarrow \neg a = !a$


Bsp.:  $(a \wedge b) \vee c \rightarrow ab + c$

## ► weitere Alternative: Präfix-Notation

And(a, b), Or(a, b), Not(a)

# Bausteine

- ▶ Symbole für Grundbausteine:

 

mit  $X = \{And, Or, Not\}$

- ▶ Anforderung: Reduktion der Anzahl nötiger Grundbausteine
  - ▶ ist einfacher zu fertigen
  - ▶ Produktion wird billiger
- ▶ Idee: alle drei Bausteine mit einem fiktiven Nand bauen

# Zusammengesetzte Bausteine

## Not

$$\begin{aligned} \text{Not}(a) &= !(a \wedge a) && \leftarrow \text{Nand-Teil} \\ &= !a \vee !a \\ &= !a \end{aligned}$$

# Zusammengesetzte Bausteine

Or

$$\begin{aligned} Or(a, b) &= And(a, a) \vee And(b, b) \\ &= !(And(a, a) \vee And(b, b)) \\ &= !(!And(a, a) \wedge !And(b, b)) \\ &= Nand(Nand(a, a), Nand(b, b)) \end{aligned}$$

# Zusammengesetzte Bausteine

## And

$$\begin{aligned} \text{And}(a, b) &= \text{!!And}(a, b) \\ &= \text{!!And}(a, b) \vee \text{!!And}(a, b) \\ &= \text{!(!And}(a, b) \wedge \text{!And}(a, b)) \\ &= \text{Nand}(\text{Nand}(a, b), \text{Nand}(a, b)) \end{aligned}$$



# Umsetzung in Form eines Bausteins

Integrierte Schaltung

 


Figure 1: Integrated Circuit (IC)

# Umsetzung in Form eines Bausteins

Schaltungsplan dazu (Mehrfach-Nand)

 


Figure 2: Schaltung dazu

# Komplexere Bausteine

- ▶ weiterer praktischer Baustein: Xor (eXclusive Or)
- ▶ normales Or:  $1 \vee 1 = 1$
- ▶ Xor:  $1 \vee 1 = 0$

*Aufbau*

Wie könnte der aussehen?

# Entwicklung von Xor

- ▶ Funktionsweise: Ergebnis  $x$  ist nur dann 1, wenn entweder  $a$  oder  $b$  1 ist, aber nicht beide
- ▶ Symbol:  $\underline{\vee}$
- ▶ Wahrheitstafel für Xor:

<u>a</u>	<u>b</u>	<u>a <math>\underline{\vee}</math> b</u>
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

- ▶ Welche Bausteine werden dazu benötigt?  
Hilfsmittel: kanonische Repräsentation

# Kanonische Repräsentation

- ▶ Wahrheitstafel aufbauen
- ▶ Zeilen auswählen, deren Ergebnis 1 ist
- ▶ Eingänge mittels Konjunktion verbinden
- ▶ diese Zeilen mittels Disjunktion verbinden

Beispiel:

a	b	$a \vee b$
1	0	1
0	1	1

→ zwei Konjunktionen:  $a \wedge \neg b$  und  $\neg a \wedge b$

zusammen:  $(a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge b)$

# Entwicklung von Xor

Überprüfung mit Hilfe einer Wahrheitstafel:

a	b	$\neg a$	$\neg b$	$a \wedge \neg b$	$\neg a \wedge b$	$(a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge b)$
1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0

$(a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge b)$ : Schaltung?

# Entwicklung von Xor

## Xor

 


Figure 3: Xor-Schaltplan

# Nand, Nor und Xnor

weitere praktische Bausteine:

- ▶ Nand:  $\neg(a \wedge b) = !(ab)$
- ▶ Nor:  $\neg(a \vee b) = !(a + b)$
- ▶ Xnor:  $\neg(a \underline{\vee} b) = !Xor(a, b)$
- ▶ Xor:  $(a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge b) = a \underline{\vee} b = Xor(a, b)$

a	b	Nand(a,b)	Nor(a,b)	Xnor(a,b)	Xor(a,b)
1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0



# Einsatzgebiete

- ▶ wo liegt der praktischer Nutzen der vorgestellten Bausteine?
- ▶ Rückblick: Addition im Dualsystem

$$\begin{array}{r} 1011_2 \\ + \quad 11_2 \\ \hline 1110_2 \end{array}$$

Figure 4: Addition

$$1 + 1 = 10$$

$$1 + 0 = 1$$


$$0 + 1 = 1$$

$$0 + 0 = 0$$

Was fällt auf?

# Umsetzung der Addition

Darstellung der Addition als Baustein:

 

# Umsetzung der Addition

zugehörige Wahrheitstafel:

a	b	sum	carry
1	1	0	1
1	0	1	0
0	1	1	0
0	0	0	0


Welche geeigneten Bausteine kennen wir?

# Umsetzung der Addition


benötigte Bausteine:

- ▶  $\text{sum} \rightarrow \text{Xor}(a, b)$
- ▶  $\text{carry} \rightarrow \text{And}(a, b)$

Ergebnis ist ein *Halbaddierer*

 

## Erweiterung

 

## Erweiterung der Halbaddierer-Schaltung

- ▶ 3 Eingänge: 2 Zahlen und Übertrag
- ▶ 2 Ausgänge: Ergebnis und Übertrag

Wahrheitstafel (a, b: Zahlen; c: Übertrag):

a	b	c	sum	carry
1	1	1	1	1
1	1	0	0	1
1	0	1	0	1
1	0	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	0	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

# Kanonische Repräsentationsform

Formel für sum:

a	b	c	sum
1	1	1	1
1	0	0	1
0	1	0	1
0	0	1	1

$$(a \wedge b \wedge c) \vee$$

$$(a \wedge \neg b \wedge \neg c) \vee$$

$$(\neg a \wedge b \wedge \neg c) \vee$$

$$(\neg a \wedge \neg b \wedge c)$$

# Kanonische Repräsentationsform

Formel für carry:

a	b	c	carry
1	1	1	1
1	1	0	1
1	0	1	1
0	1	1	1

$$(a \wedge b \wedge c) \vee$$

$$(a \wedge b \wedge \neg c) \vee$$

$$(a \wedge \neg b \wedge c) \vee$$


$$(\neg a \wedge b \wedge c)$$

Problem: And mit drei Eingängen?



# Umsetzung

And-Baustein mit drei Eingängen:

 

Umsetzung von 3-And?

# Umsetzung

eine Möglichkeit: zwei And-Bausteine verknüpfen

## 3-And

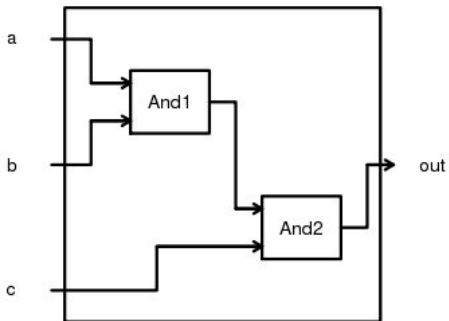


Figure 6: And-Addierer

# Umsetzung des Volladdierers

- ▶ alle benötigten Teile liegen vor:
  - ▶ 3-And und Or-Bausteine
  - ▶ Eingänge ggf. mit Not-Baustein anpassen
- ▶ Problem: Für sum und carry brauchen wir dann jeweils 8 And + 3 Or + 3 Not = 14 Bausteine!

Verbesserungsmöglichkeiten?

# Verbesserungen

Ausgangspunkte:

- ▶ Vereinfachen der logischen Formeln
- ▶ Xor als Baustein liegt vor

für carry:

$$\begin{aligned} \text{carry} &= abc + ab!c \quad | \text{ ab ausklammern, } c + !c=1 \\ &\quad + a!bc + !abc \\ &= ab \\ &\quad + a!bc + !abc \quad | \text{ c ausklammern} \\ &= ab \\ &\quad + c(a!b + !ab) \quad | \text{ hier steht ein Xor} \end{aligned}$$

$$\rightarrow \text{carry} = (a \wedge b) \vee (c \wedge \text{Xor}(a, b))$$

benötigte Bausteine: 2 And, 1 Or, ein Xor

## Verbesserungen

für sum:

$$\begin{aligned} \text{sum} &= abc \\ &+ a!b!c + !ab!c \quad | \quad !c \text{ ausklammern} \\ &+ !a!bc \\ &= abc \quad | \quad c \text{ ausklammern} \\ &+ !c(a!b + !ab) \\ &+ !a!bc \quad | \quad " \quad " \\ &= c(ab + !a!b) \\ &+ !c(a!b + !ab) \quad | \quad \text{Xor} \\ &= c(ab + !a!b) \quad | \quad \text{Xnor (Not Xor)} \\ &+ !c(\text{Xor}(a, b)) \\ &= c(\neg\text{Xor}(a, b)) \\ &+ !c(\text{Xor}(a, b)) \end{aligned}$$

$$c \wedge \neg\text{Xor}(a, b) \vee \neg c(\text{Xor}(a, b))$$

und:  $x \wedge \neg y \vee \neg x \wedge y$  ist auch ein Xor!


$$\rightarrow \text{sum} = \text{Xor}(\text{Xor}(a,b), c)$$

# Umsetzung des Volladdierers

Genau betrachtet haben wir so nur zwei Halbaddierer kombiniert!

- ▶ Bausteine: Xor, And
- ▶ 2 Halbaddierer mit Or verknüpfen → Volladdierer

Volladdierer

 

# Umsetzung des Volladdierers: Details

- ▶ HA1 =  $a + b$
- ▶ HA2 =  $\text{sum} + c$

 


Figure 8: Volladdierer

# 4-Bit-Addierer

Idee: 4 Volladdierer zusammenschalten

 


Figure 9: 4-Bit-Addierer



Ende