
Einführung in die Informatik

Moderne Rechnerarchitektur

Meik Teßmer

Inhalt der Veranstaltung

Lernziele:

- ▶ Aufbau eines modernen Computers
- ▶ Rechnerarchitektur(en)

Aktueller Stand

- ▶ Was haben wir?
 - ▶ logische Bausteine: And, Or, Xor
 - ▶ *große* Bausteine: Halb-/Volladdierer, Addierwerk
 - ▶ Kommunikation zwischen Bausteinen: De-/Multiplexer (Selektor)
- ▶ Was fehlt noch?
 - ▶ Bussysteme: Verbindung von Bausteinen
 - ▶ CPU (*Prozessor*)
 - ▶ Speicher
 - ▶ Peripherie
 - ▶ Startskript

Bussysteme

- ▶ Aufgabe: Verbindung aller *größeren* Bausteine (CPU, Speicher, Peripherie)
- ▶ BUS: Binary Unit System
- ▶ ursprünglich parallele Leitungen mit mehreren Anschlüssen
- ▶ Idee: mehrere *Knoten* teilen sich Leitungen

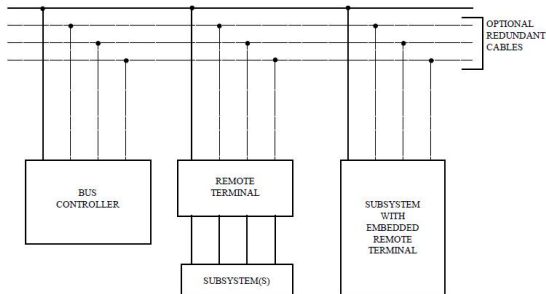


FIGURE 1. Sample Multiplex Data Bus Architecture

Figure 1: Binary Unit System.

Bussysteme

- ▶ Bussysteme können parallel oder seriell sein
- ▶ aktiver Teilnehmer: darf senden
- ▶ passiver Teilnehmer: empfängt/liest
- ▶ Adressierung des Empfängers: separater Adressbus

Bussysteme

- ▶ CPU-interner Bus: Verbindung der CPU-Bausteine (+Arbeitsspeicher)
- ▶ CPU-externer Bus (*Northbridge*): Anbindung weiterer Prozessoren, Arbeitsspeicher, Peripherie-Bus (*Southbridge*)
- ▶ Southbridge: Anbindung langsamerer Geräte (bspw. USB)
- ▶ Vorteil: Entkoppelung der CPU (kann schneller arbeiten)

Bussysteme

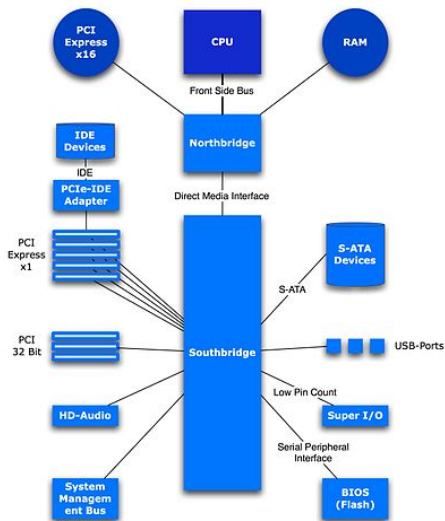


Figure 2: Schematischer Aufbau eines Rechners.

Bussysteme

 


Figure 3: Motherboard (Hauptplatine).

Central Processing Unit (CPU)

zentraler Baustein: *Arithmetic Logical Unit* (ALU)

- ▶ Aufgaben:

- ▶ Berechnungen ausführen

Grundrechenarten haben wir schon evaluiert

- ▶ bestimmte logische Operationen ausführen

Beispiel: Invertieren


- ▶ Aufbau:

- ▶ Eingänge: Werte x und y , 6 Bits für die Steuerung

- ▶ Ausgang: Wert out

ALU

Schema-Zeichnung:

 

ALU

Control Bits: zx , nx , zy , ny , f , no

▶ für x :

▶ $zx=1$: x komplett 0 setzen

▶ $nx=1$: x negieren

▶ für y : dasselbe (zy und ny)

▶ f :

▶ $f=0$: $\text{And}(x, y)$

▶ $f=1$: $x + y$

▶ $no=1$: Ergebnis (o) invertieren

ALU: Beispiel $x - 1$

- ▶ x wird nicht verändert $\rightarrow zx = nx = 0$
- ▶ Subtraktion: entspricht Addition mit -1
 \rightarrow Zweierkomplement von 1 bilden und addieren
- ▶ y auf 0 setzen: $zy = 1$, dann invertieren: $ny = 1$
entspricht dem Zweierkomplement von -1
- ▶ mit x addieren $\rightarrow f = 1$
- ▶ Ergebnis bleibt unverändert $\rightarrow no = 0$

Control Bits:

zx	nx	zy	ny	f	no
0	0	1	1	1	0

ALU: Beispiel $x+1$

Idee: x invertieren und größtmögliche Zahl addieren:

- ▶ $x=1010 \rightarrow 1010 + 1 = 1011$
- ▶ invertieren: 0101
- ▶ größtmögliche Zahl: 1111
- ▶ Addition: (1)0100
- ▶ Ergebnis invertieren: 1011

ALU: Beispiel $x+1$

Control Bits:

- ▶ x wird nicht auf 0 gesetzt $\rightarrow zx = 0$
- ▶ x wird invertiert $\rightarrow nx = 1$
- ▶ y auf 0 und invertieren $\rightarrow zy = ny = 1$
- ▶ Addition $\rightarrow f = 1$
- ▶ Ergebnis invertieren: $no = 1$

Zusammenfassung ALU

alle wichtigen Operationen können mit einer ALU durchgeführt werden

→ wir haben eine Art Taschenrechner für einfache Rechengänge

Problem: Was ist mit den Ein-/Ausgängen, wenn gerade nicht damit gerechnet wird?

Was fehlt?

Speicher

- ▶ ALU: besteht aus kombinatorischen Schaltungen
kann keine Zustände speichern
- ▶ Daten: müssen für eine bestimmte Zeit gespeichert/abgerufen werden können
- ▶ Speicherbausteine heißen auch *Sequential Chips*
- ▶ Idee: Bausteine verarbeiten Eingänge *im Takt*
- ▶ Clock: Taktgeber für das System (0, 1, 0, 1...)
- ▶ Cycle: Zeit zwischen Takten
- ▶ Multiplier: erhöhen Taktrate für Speicher und CPU

Speicherbausteine

- ▶ Grundbaustein: Flip-Flop (auch Digital Flip-Flop)
- ▶ Konzept: $out(t) = in(t-1)$
- ▶ Aufbau:
 - ▶ Eingänge: in, clock
 - ▶ Ausgang: out
- ▶ Entwurf?

Baustein:



Figure 4: Digital Flip-Flop.

Entwurf 1

Idee: Ausgang auf Eingang legen

 


Figure 5: Versuch 1


so kann ein Wert über mehrere Taktzyklen gespeichert werden

Problem?

Entwurf 2

Verbesserung: Multiplexer (Selektor) verwenden

 - ▶ ist das Selektor-Bit (load) 1, dann wird der Wert von in gespeichert
- ▶ ist load 0, *überschreibt* sich das DFF mit seinem aktuellen Wert



if load($t-1$) then out(t) = in($t-1$)
else out(t) = out($t-1$)

Figure 6: Versuch 2

Register

- ▶ nennt man *1-Bit-Register*
- ▶ mehrere 1-Bit-Register lassen sich kombinieren, bspw. zu 8, 16- oder 32-Bit-Registern

 


Figure 7: 1-Bit-Register

Speicherbaustein

- ▶ besteht aus mehreren Registern (*Stapel*)
- ▶ Ein- und Ausgang: Bitbreite entspricht der Registergröße

Was fehlt noch?

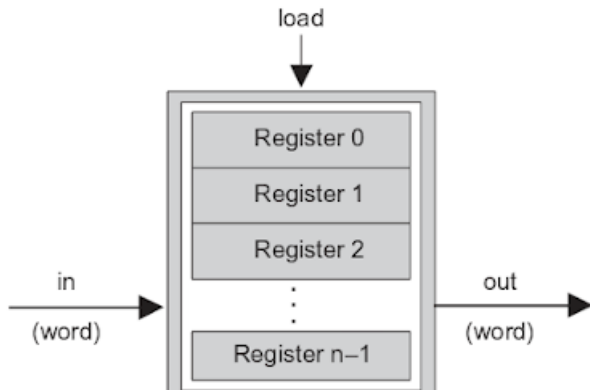


Figure 8: Speicher

Speicherbaustein

- ▶ benötigt: Zugriffslogik
 - *Adressierung* eines Registers
- ▶ Lösung:
 - ▶ Register bekommen eindeutige Bezeichner (0, 1, 2...)
 - ▶ Adressierungsbaustein: angelegte *Adresse* (=Bezeichner) wählt Register aus
- ▶ Registerstapel + Adressierungsbaustein = *Random Access Memory* (RAM)

RAM

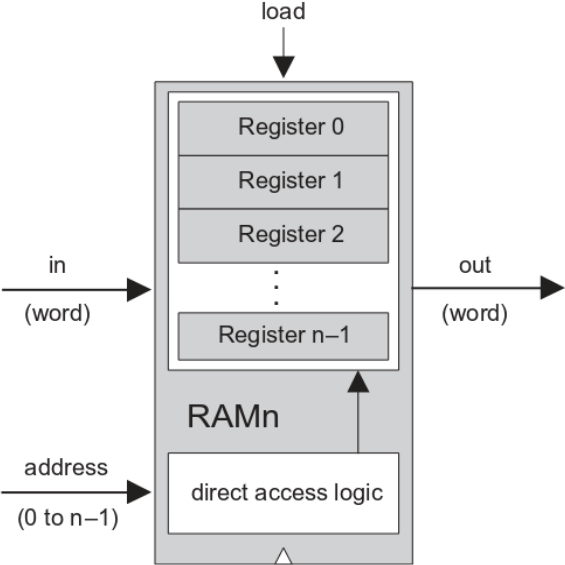


Figure 9: RAM-Baustein

Ergebnis

Was haben wir erreicht?

- ▶ Bussysteme
- ▶ ALU: kann rechnen bzw. logische Operationen auf Werten ausführen
- ▶ RAM: kann Werte speichern

Was fehlt noch?

- ▶ Anbindung Peripherie
- ▶ Gesamtkonstruktion

Ziel: Konstruktion eines universellen Computers

Gesamtkonstruktion

Grundidee: *stored program*-Konzept (von-Neumann-Architektur)

- ▶ 1930 von verschiedenen Mathematikern formuliert
- ▶ benannt nach John von Neumann
- ▶ Ansatz: Daten und das sie verarbeitende Programm befinden sich im *selben* Speicher
 - ▶ universeller Rechner
 - ▶ einfache und schnelle Programmänderungen
 - dieselbe Hardware verhält sich je nach Programm unterschiedlich

von-Neumann-Architektur

- ▶ CPU: ALU, Register und Steuerlogik (Verbindung: CPU-interner Bus)
- ▶ Speicher für Programm und Daten (Anbindung: Northbridge)
- ▶ Peripherie für Ein- und Ausgaben (Anbindung: Southbridge)

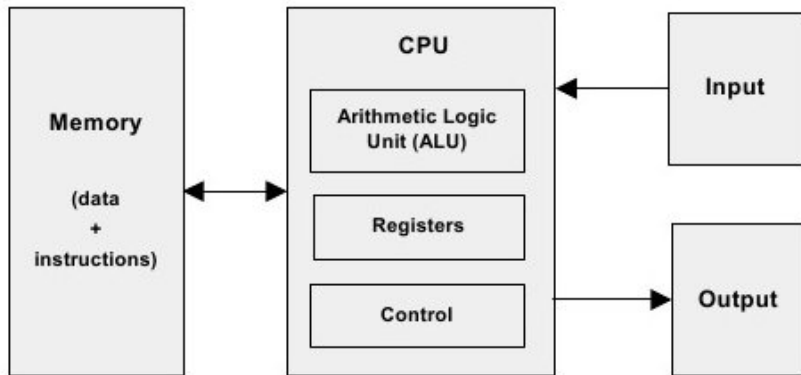


Figure 10: von Neumann-Architektur

Peripherie

- ▶ umfasst Bildschirme, Tastaturen, Scanner, Drucker, Netzwerkkarten, CD-/DVD-Laufwerke usw.
- ▶ einfache Form der Anbindung: *memory-mapped I/O*
- ▶ Idee: Gerät als Speicherbereich abbilden
→ *memory map* des Geräts
- ▶ Eingabe: *memory map* spiegelt Zustand des Eingabegeräts
- ▶ Ausgabe: *memory map* steuert den Zustand des Ausgabegeräts

Zusammenfassung

- ▶ Bussysteme + CPU + RAM + Peripherie = moderne Rechnerarchitektur
- ▶ stored program-Konzept: ermöglicht Konstruktion universeller Rechner
- ▶ memory-mapped I/O: Standardanbindung für Peripherie
Logik → Hardware
Unser Computer ist damit fertig!

Ende